

راشکا


زمان تحویل: ۹۹/۹/۳۰ تا ساعت ۲۴:۰۰

تمرین پنجم کارگاه عمومی

با استفاده از میکروکنترار Atmega 32، مداری را مطابق شکل ۱ طراحی کنید که شامل خصوصیات زیر باشد.

- دمای محیط را با استفاده از سنسور LM35 دریافت کرده و بر روی LCD نشان دهد.
- اگر دما از $^{\circ}$ 35 بیشتر باشد یک دیود قرمز رنگ روشن و برای روشن شدن سیستم سرمایشی از یک رله همانند شکل ۱ استفاده شود.
 - اگر دمای محیط از $^{\circ}$ 10 کمتر شود، یک دیود زرد رنگ روشن و از یک رله برای روشن کردن سیستم گرمایشی نیز استفاده شود.
 - در دمای بین C 35 °C یک led سبز رنگ هر یک ثانیه، یک بار خاموش و روشن شود.
 - استفاده از هر پایهای جهت قرار دادن led و سویچ اختیاری است.

صحت عملکرد مدار، با نرم افزار Proteus بررسی شود همچنین از سه حالت این مدار عکس گرفته و در یک فایل گزارش کار با پسوند (pdf.) ذخیره و ارسال شود.

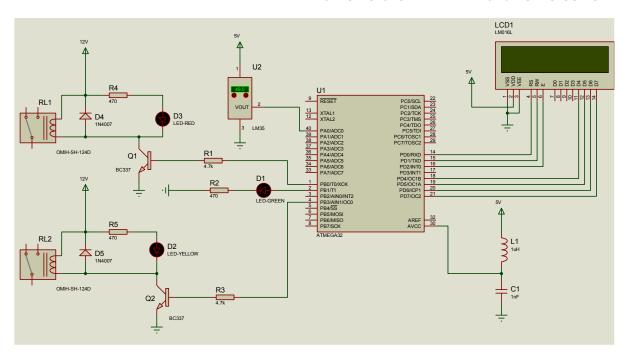

شکل ۱: مدار حسگر و کنترل دمای محیط